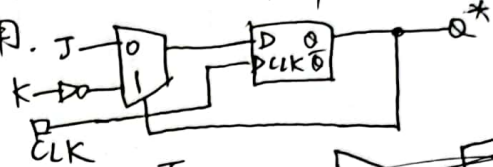




1.

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	禁止	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	不变	

经观察状态表,发现可与SR锁存器状态一一对照,所以作为一个SR锁存器使用.



2.  $Q^* = D$ ,  $Q^* = JQ' + K'Q$ .

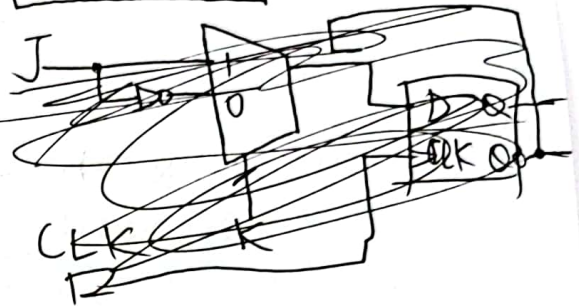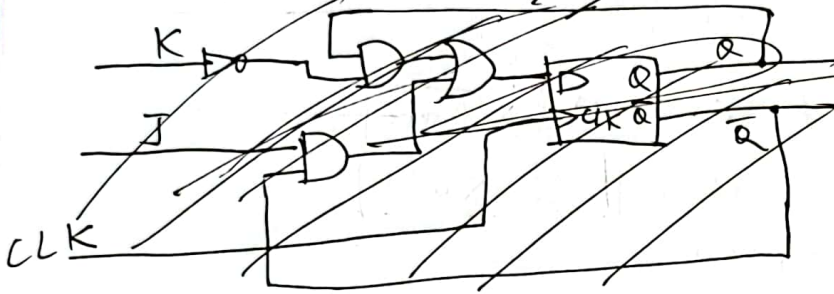

3. (a)

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	保持	禁止
0	1	禁止	保持
1	0	保持	禁止
1	1	禁止	保持

不能当SR锁存器用.

(b)



S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	禁止	
0	1	禁止	
1	0	禁止	
1	1	禁止	

不能.

(c)

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	禁止	
0	1	禁止	
1	0	禁止	
1	1	禁止	


不能.

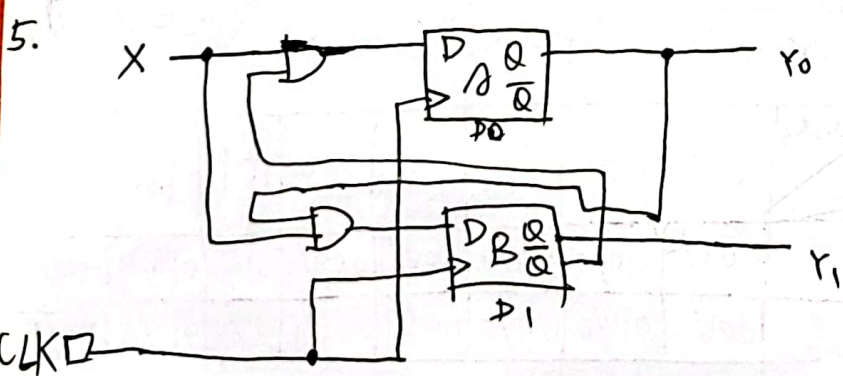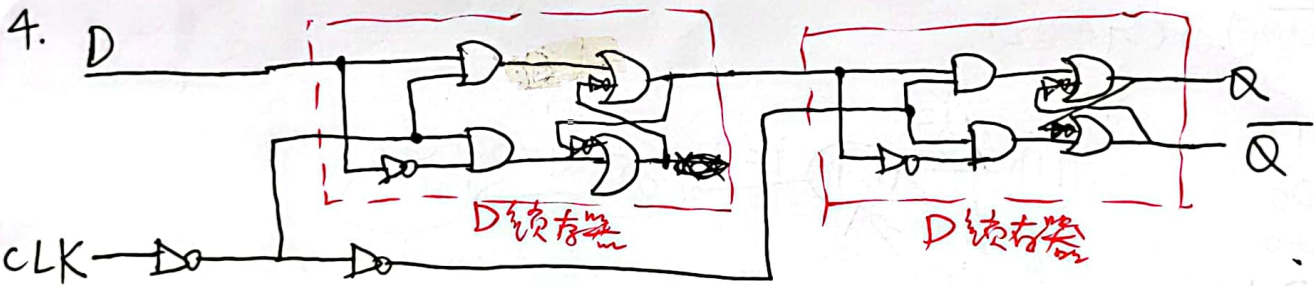

输出为  $Y_1, Y_0$ .

$D_1 = Y_1^* = Y_0 \cdot X$

$D_0 = Y_0^* = \bar{Y}_1 \cdot X$

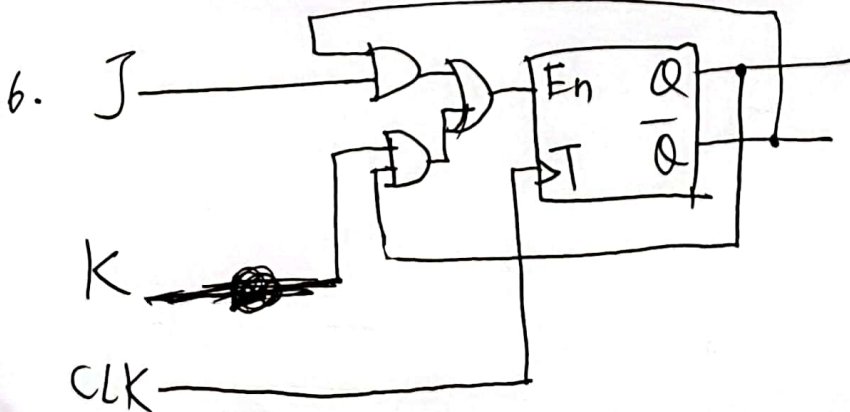

$Q^* = JQ' + KQ$



7.

X	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub> <sup>*</sup>	Q <sub>0</sub> <sup>*</sup>	J	K	Y
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1

~~Q<sub>1</sub> Q<sub>0</sub> Q<sub>1</sub><sup>\*</sup> Q<sub>0</sub><sup>\*</sup>~~


8.  $Q_1(t+1) = \overline{X} \cdot Q_0(t) + X \cdot \overline{Q_0(t)}$   
 $Q_2(t+1) = \overline{X} \cdot Q_1(t) + X \cdot Q_0(t)$

$Y = \overline{Q_1(t)} + Q_0(t)$

9.

Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>0</sub> <sup>*</sup>	Q <sub>1</sub> <sup>*</sup>	Q <sub>2</sub> <sup>*</sup>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Y
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0

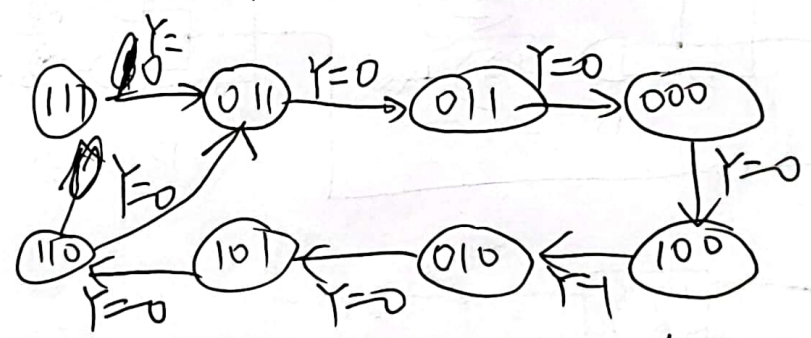9.  $D_0 = (\overline{Q_0} \oplus Q_1) \oplus (Q_1 \oplus Q_2)$   
 $P_1 = Q_0$   
 $D_2 = Q_1$   
 $Q_0^* = D_0$   
 $Q_1^* = Q_0$   
 $Q_2^* = Q_1$   
 $Y = Q_0 \overline{Q_1} \overline{Q_2}$




能自启动

10.  $P_1 = \overline{Q_2} Q_3$   
 $P_2 = Q_2 \oplus Q_3$   
 $P_3 = \overline{Q_1} \overline{Q_3}$   
 $Y = \overline{Q_1} + \overline{Q_2} Q_3$   
 $Q_1^* = P_1$   
 $Q_2^* = P_2$   
 $Q_3^* = P_3$

Q <sub>1</sub> <sup>*</sup> Q <sub>2</sub> <sup>*</sup> Q <sub>3</sub> <sup>*</sup> / Y	000	001	010	011	100	101	110	111
0	001/0	010/0	011/0	000/1	000/0	010/0	010/0	000/1
1	001/0	010/0	011/0	100/0	000/1	010/1	010/1	100/1

22/10/80 田永强

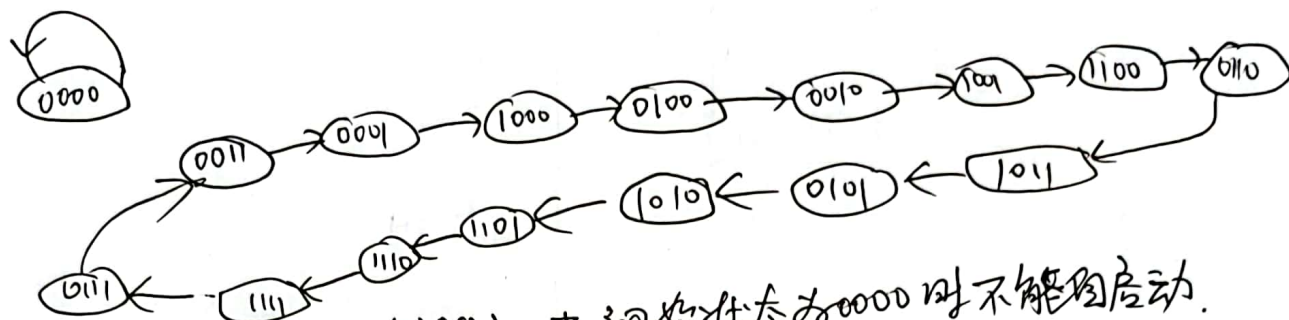11.  $Q_0^* = D_0 = Q_2 \oplus Q_3$ ,  $Q_1^* = D_1 = Q_0$ ,  $Q_2^* = D_2 = Q_1$ ,  $Q_3^* = D_3 = Q_2$ .



15进制 (∵ 0000 会挂死) 初始状态为 0000 时不能启动。


~~12.  $Q_1^* = Y$ ,  $Q_2^* = \bar{X} \cdot Y \oplus Q_1$~~

12.  $F_{n1} = Y$ ,  $D_1 = \bar{Q}_1$ .  
 $F_{n2} = Q_1 \cdot Y \cdot \bar{X}$ ,  $D_2 = Q_2$ .  
 $Z = Q_2 \cdot \bar{X}$ .

$Q_1 Q_2$	$X \backslash Y$				$Z$	
	00	01	10	11	$X=0$	$X=1$
00	00	10	00	10	1	0
01	01	11	01	11	0	0
10	10	01	10	00	1	0
11	11	00	11	01	0	0

↓ 激励表      ↓ 输出表

$Q_1 Q_2$	$X \backslash Y$			
	00	01	10	11
A	A	C	A	C
B	B	D	B	D
C	C	B	C	A
D	D	A	D	B

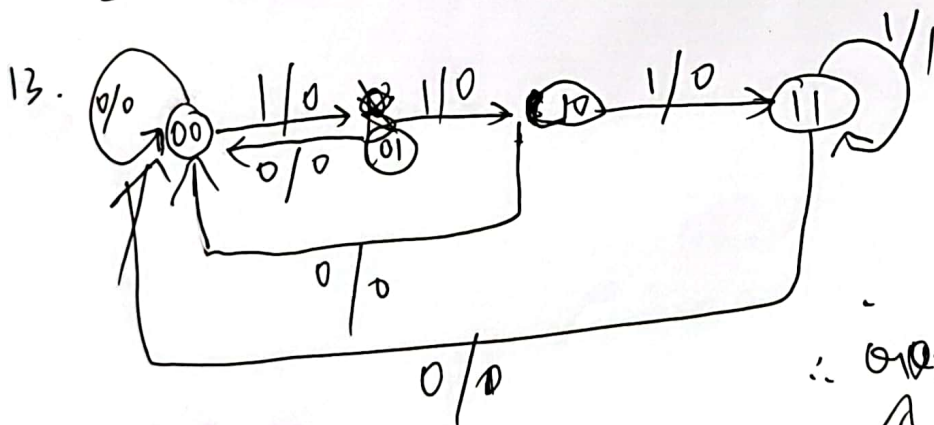

记 A: 00, B: 01, C: 10, D: 11.

$Q_1^* = X(Q_1 + Q_2)$ ,  $Q_2^* = X(Q_1 + \bar{Q}_2)$ ,  
 $Z = XQ_1Q_2$ .

图见下方:

$Q_1 Q_2$	$X \backslash Y$	
	0/1	1/1
A	A	B
B	A	C
C	A	D
D	A	D





